

Elettrotecnica ed Elettronica

Teoria di Elettrotecnica ed Elettronica

Anno Accademico: 2024/25

Mattia Cosimi

*Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche
Università degli Studi “Roma Tre”*

Indice

1	Metodi risolutivi di un circuito	1
1.1	Teorema di Thevenin	1
1.2	Teorema di Norton	1
1.3	Teorema del massimo trasferimento di potenza	2
2	Reti Dinamiche	3
2.1	Carica e scarica del condensatore	3
2.2	Carica e scarica dell'induttore	6
2.3	Circuiti in regime sinusoidale e fasori	9
2.4	Fasori nei circuiti RLC con forzante sinusoidale	9
2.5	Studio l'impedenza al variare di ω nei circuiti RLC serie	12
2.6	Potenza in regime permanente sinusoidale	13
2.7	Teorema del massimo trasferimento di potenza per reti dinamiche	16
3	Semiconduttori, Diodi e Transistor	18
3.1	Diodi: cosa sono, polarizzazione diretta e inversa	18
3.2	Diodo Zener	19
3.3	Ponte di Graetz o Raddrizzatore a semionda	20
3.4	Porte Logiche OR e AND	21
3.4.1	Operazione OR e NOR	21
3.4.2	Operazione AND	22
3.5	Transistor	23
3.6	Caratteristiche di ingresso e di uscita	24
3.6.1	Caratteristiche di ingresso	25
3.6.2	Caratteristiche di uscita	25
3.7	Polarizzazione	26
3.8	Polarizzazione con partitore di base	27
3.9	Porte Logiche NOR e NAND	30
3.10	Modello a parametri ibridi	32
3.11	Modello a parametri H	33
4	Filtri	34
4.1	Filtri del I ordine	34
4.1.1	Filtro Passa-Basso Passivo	34
4.1.2	Filtro Passa-Basso Attivo	36
4.1.3	Filtro Passa-Alto Passivo	36
4.1.4	Filtro Passa-Alto Attivo	38
4.2	Filtri del II ordine	38
4.2.1	Filtro Passa-Banda Passivo	38
4.2.2	Filtro Passa-Basso Passivo	40
4.2.3	Filtro Passa-Alto Passivo	41
4.2.4	Filtro Elimina-Banda Passivo	43

4.2.5	Filtro Passa-Banda Attivo	45
-------	-------------------------------------	----

1 Metodi risolutivi di un circuito

1.1 Teorema di Thevenin

Il teorema di Thevenin afferma che: Una qualsiasi rete elettrica lineare comunque complessa considerata tra due qualsiasi punti si comporta come un unico lato composto dalla serie tra un **generatore ideale di tensione** e una **resistenza**. Il generatore ideale eroga una tensione di intensità e polarità pari alla tensione misurata a **vuoto** tra i due punti in questione, mentre la resistenza è ottenuta calcolando la resistenza equivalente vista dagli stessi punti dopo che la rete sia stata resa passiva mediante lo spegnimento di tutti i generatori indipendenti in essa contenuti.

1.2 Teorema di Norton

Il teorema di Norton afferma che (duale del teorema di Thevenin): Un qualsiasi circuito lineare e comunque complesso visto tra due suoi arbitrari punti, si comporta come un bipolo rappresentabile come parallelo di un **generatore ideale di corrente con una resistenza**. Il generatore ideale è uguale alla corrente di **cortocircuito** calcolata (o misurata) tra i due punti, mentre la resistenza è ottenuta calcolando la resistenza equivalente della rete resa passiva, spegnendo i generatori indipendenti, vista dagli stessi punti.

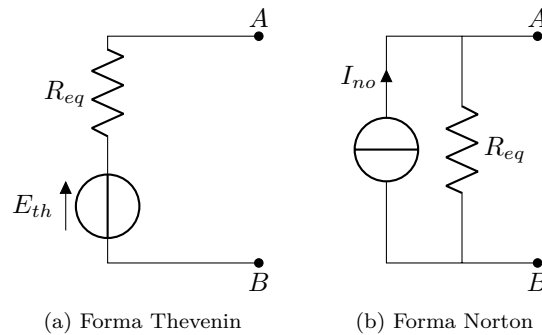


Fig. 1: Rappresentazioni Equivalenti di una Rete Adinamica


Le relazioni che legano i due circuiti equivalenti sono semplicemente:

$$I_{NO} = \frac{E_{TH}}{R_{TH}}$$

$$R_{NO} = R_{TH}$$

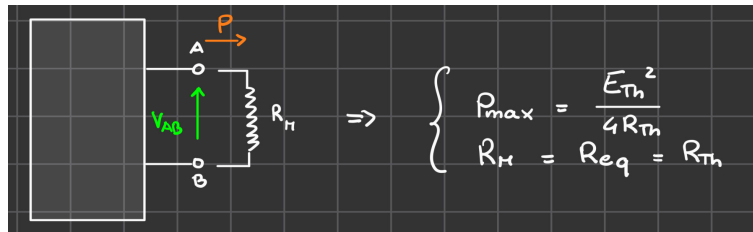1.3 Teorema del massimo trasferimento di potenza

Grazie al **teorema di Thevenin** posso calcolare con il **teorema del massimo trasferimento di potenza**, la resistenza equivalente da attaccare alla rete per ottenere la **massima potenza erogabile**.



Dimostrazione:

Calcoliamo la **tensione** tra i due punti A e B con il partitore di tensione:

$$V_{AB} = \frac{R_M}{R_{TH} + R_M} E_{th}$$

Calcoliamo la corrente che scorre sul Resistore R_m :

$$i = \frac{V_{AB}}{R_M} = \frac{E_{TH}}{R_{TH} + R_M}$$

Calcoliamo la potenza erogata sul resistore R_m :

$$P = R_M * i^2 = R_M \frac{E_{th}^2}{(R_{th} + R_M)^2} = \frac{E_{th}^2}{\frac{R_{th}^2}{R_M} + 2R_{th} + R_M}$$

Per calcolare la potenza massima trasferibile da questo circuito, si considera la derivata della potenza in funzione della resistenza esterna. Per trovare il massimo, bisogna trovare il valore minimo del denominatore, per cui, si deriva solo il denominatore della funzione potenza $P(R_M)$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dR_M} \left(\frac{R_{th}^2}{R_M} + 2R_{th} + R_M \right) &= -\frac{R_{th}^2}{R_M^2} + 1 = 0 \\ R_M^2 &= R_{th}^2, R > 0 \\ R_M &= R_{th} \end{aligned} \tag{1.3.1}$$


Per cui P_{max} :

$$P_{max} = \frac{R_M E_{TH}^2}{(R_{TH} + R_M)^2} = R_{TH} \frac{E_{TH}^2}{4R_{TH}^2} = \frac{E_{TH}^2}{4R_{TH}}$$

2 Reti Dinamiche

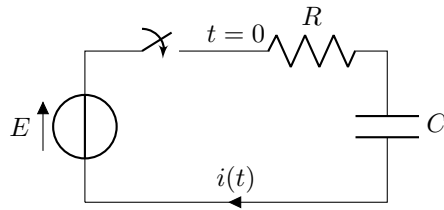2.1 Carica e scarica del condensatore

Si considera una rete, alimentata da un generatore di tensione a corrente continua, posto a valle di un commutatore ideale. Questo commutatore è un oggetto che permette di alterare la struttura del circuito commutando, per chiudere o aprire il circuito. Si considera uno stato iniziale dove il commutatore è aperto, ed all'istante $t = 0$, con tempo di commutazione nulla, il circuito si chiude, e comincia a fluire corrente. Tra i due morsetti legati dal commutatore è presente il vuoto prima della chiusura, ed il cortocircuito dopo la commutazione:



La tensione assorbita dal resistore e dal condensatore sono quindi due grandezze variabili nel tempo. Non fluisce corrente all'interno del circuito prima della commutazione, per cui la corrente è una grandezza variabile nel tempo:

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0^- \\ i(t) & t > 0^+ \end{cases}$$

Per esprimere questo concetto, si considera nelle equazioni risolutive, la tensione generata come una funzione $e(t)$, che assume valore nullo per $t < 0$, mentre un valore E pari alla tensione erogata per $t > 0$. Per rappresentare questa funzione si considera il segnale gradino unitario $u_{-1}(t)$:

$$e(t) = Eu_{-1}(t)$$

Si considerano le tensioni del resistore e del condensatore di polarità opposta rispetto al generatore di tensione. Applicando il principio di Kirchhoff alle tensioni si ottiene la seguente equazione:

$$e(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

Si considera per ipotesi $t \geq 0^+$, per non dover tenere conto del gradino unitario. Si inseriscono le leggi costitutive dei bipoli, e si ottiene la seguente equazione differenziale di primo ordine:

$$\begin{aligned} E &= Ri + v_C \\ E &= RC \frac{dv_C}{dt} + v_C \end{aligned}$$

Essendo un'equazione differenziale, la sua soluzione è formata dalla combinazione lineare tra l'integrale generale (soluzione dell'equazione omogenea) e l'integrale particolare, della stessa classe di funzioni della forzante:

$$v_C(t) = v_{Cg}(t) + v_{Cp}(t)$$

Si risolve l'equazione omogenea:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = 0$$

Per risolverla, calcoliamo il polinomio caratteristico associato, il quale corrisponde ad un'equazione lineare, con una sola radice:

$$RC\alpha + 1 = 0$$

$$\alpha = -\frac{1}{RC}$$

$$v_{Cg}(t) = k_1 e^{-\frac{1}{RC}t}$$

L'integrale particolare tiene conto della forzante inserita nel sistema, ed appartiene alla sua stessa classe di funzioni, per la proprietà della similarità. In questo caso, la forzante è una costante, per cui l'integrale particolare è:

$$v_{Cp}(t) = k_2$$

La soluzione completa è quindi data dalla somma di questi due integrali:

$$v_C(t) = k_1 e^{-\frac{1}{RC}t} + k_2$$

Per trovare le costanti k_1 e k_2 , si considera il problema di Cauchy, con le equazioni di vincolo fornite dal sistema. La carica del condensatore in $t = 0^-$ è nota, per cui si può esprimere rispetto alle due costanti. La tensione erogata dal generatore, per tempi tendenti asintoticamente all'infinito, sarà assorbita completamente dal condensatore. Le equazioni di vincolo sono quindi:

$$\begin{cases} v_C(0^-) = k_1 + k_2 \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} v_C(t) = E = k_2 \end{cases} \quad \begin{cases} k_1 = v_C(0^-) - E \\ k_2 = E \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_C(t) = (v_C(0^-) - E)e^{-\frac{1}{RC}t} + E & t \geq 0^+ \\ i(t) = -\frac{1}{R}(v_C(0^-) - E)e^{-\frac{1}{RC}t} & t \geq 0^+ \end{cases} \quad (2.1.1)$$

Il condensatore si carica, quando la sua tensione al tempo $t = 0^-$ è minore della tensione erogata dal generatore, mentre si scarica quando la sua tensione è maggiore della tensione erogata dal generatore:

$$\text{carica: } |v_C(0^-)| < |E|$$

$$\text{scarica: } |v_C(0^-)| > |E|$$

Nel caso di semplice carica $v_c(0^-) = 0$, le funzioni della tensione e della corrente diventano:

$$v_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t} \right) u_{-1}(t)$$
$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

Essendo la grandezza RC un tempo, la definiamo come il tempo caratteristico τ :

$$\tau = RC$$


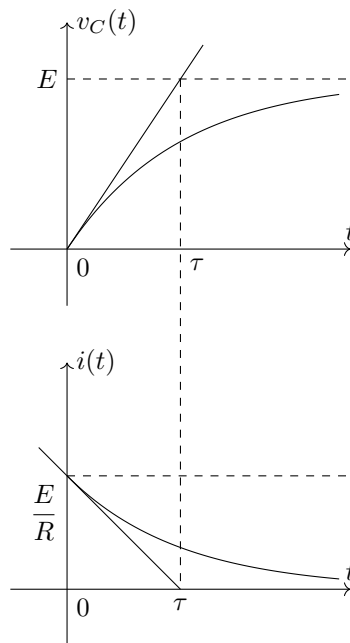


Fig. 2: Andamento delle Grandezze di un Circuito RC nel Tempo

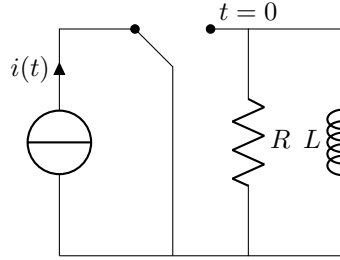2.2 Carica e scarica dell'induttore

Il duale della carica o scarica di un condensatore, è il caso della carica o scarica dell'induttore. In questo caso poiché è presente un generatore di corrente, e non può essere inserito a vuoto, il commutatore crea due circuiti chiusi, in modo che il generatore di corrente non sia mai collegato a vuoto:



Si considera il generatore di corrente continua, e per il principio di Kirchhoff alle correnti si ottiene la seguente equazione:

$$i(t) - Gv(t) - i_L(t) = 0$$

Si considera la legge costitutiva dell'induttore:

$$v = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$i(t) = GL \frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t)$$

Si considera il commutatore ideale, di tempo di commutazione istantaneo in $t = 0$, per cui la corrente passante erogata corrisponde a:

$$i(t) = Iu_{-1}(t)$$

Si considera per ipotesi $t \geq 0^+$, per non dover tenere conto del gradino unitario. Si inseriscono le leggi costitutive dei bipoli, e si ottiene la seguente equazione differenziale di primo ordine:

$$GL \frac{di_L}{dt} + i_L = I$$

Essendo un'equazione differenziale, la sua soluzione è formata dalla combinazione lineare tra l'integrale generale (soluzione dell'equazione omogenea) e l'integrale particolare, della stessa classe di funzioni della forzante:

$$i_L(t) = i_{Lg}(t) + i_{Lp}(t)$$

Si risolve l'equazione omogenea:

$$GL \frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) = 0$$

Per risolverla, calcoliamo il polinomio caratteristico associato, il quale corrisponde ad un'equazione lineare, con una sola radice:

$$\begin{aligned} GL\alpha + 1 &= 0 \\ \alpha &= -\frac{1}{GL} \\ i_{Lg}(t) &= k_1 e^{-\frac{1}{GL}t} \end{aligned}$$

L'integrale particolare tiene conto della forzante inserita nel sistema, ed appartiene alla sua stessa classe di funzioni, per la proprietà della similarità. In questo caso, la forzante è una costante, per cui l'integrale particolare è:

$$i_{Lp}(t) = k_2$$

La soluzione completa è quindi data dalla somma di questi due integrali:

$$i_L(t) = k_1 e^{-\frac{1}{GL}t} + k_2$$

Per trovare le costanti k_1 e k_2 , si considera il problema di Cauchy, con le equazioni di vincolo fornite dal sistema. Si inserisce la memoria dell'induttore, ed il caso per il tempo tendente asintoticamente all'infinito, dove tutta la corrente erogata dal generatore si trova nell'induttore:

$$\begin{cases} i_L(0^-) = k_1 + k_2 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} i_L(t) = I = k_2 \\ \begin{cases} k_1 = i_L(0^-) - I \\ k_2 = I \end{cases} \end{cases}$$

Le funzioni della tensione e della corrente nel tempo sono quindi:

$$\begin{cases} i_L(t) = (i_L(0^-) - I)e^{-\frac{1}{GL}t} + I \\ v(t) = -\frac{1}{G/L}(i_L(0^-) - I)e^{-\frac{1}{GL}t} \end{cases} \quad (2.2.1)$$

Per cui si individuano le due situazioni di carica e scarica dell'induttore:

$$\begin{aligned} \text{carica: } & |i_L(0^-)| < |I| \\ \text{scarica: } & |i_L(0^-)| > |I| \end{aligned}$$

Nel caso semplice di carica $i_L(0^-) = 0$, le funzioni della corrente e della tensione diventano:

$$i_L(t) = I \left(1 - e^{-\frac{1}{GL}t} \right)$$
$$v_L(t) = \frac{I}{G} e^{-\frac{1}{GL}t}$$

Essendo la grandezza GL un tempo, la definiamo come il tempo caratteristico τ :

$$\tau = GL$$

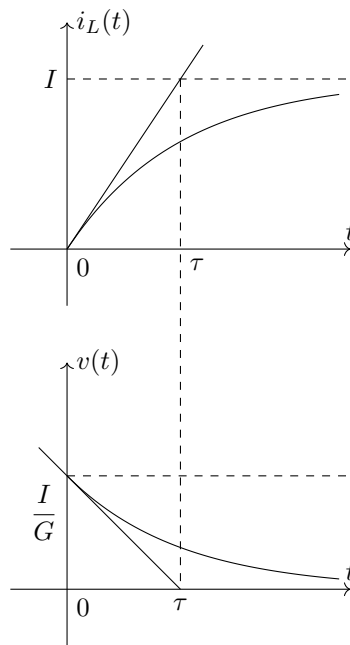


Fig. 3: Andamento delle Grandezze di un Circuito RL nel Tempo

2.3 Circuiti in regime sinusoidale e fasori

Si considera ora una forzante sinusoidale, e per rappresentarla si adopera una rappresentazione tramite i numeri complessi. Riscriviamo le equazioni di tensione e di corrente utilizzando le formule di Eulero.

$$v(t) = V_M \sin(\omega t + \alpha) = V_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \alpha)} - e^{-j(\omega t + \alpha)})$$

$$i(t) = I_M \sin(\omega t + \beta) = I_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \beta)} - e^{-j(\omega t + \beta)})$$

Si definisce il fasore, della data forzante, come il numero complesso che codifica il valore di picco e la fase:

$$\bar{V} = \frac{V_M e^{j\alpha}}{2j}, \bar{I} = \frac{I_M e^{j\beta}}{2j}$$

Tramite i fasori si può esprimere la forzante sinusoidale come una combinazione lineare di esponenziali, moltiplicati per coefficienti complessi:

$$v(t) = V_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \alpha)} - e^{-j(\omega t + \alpha)}) = \bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}$$


$$i(t) = I_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \beta)} - e^{-j(\omega t + \beta)}) = \bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}$$

Considerando i fasori: $\bar{V} = V_M e^{j\alpha} / 2j$, $\bar{I} = I_M e^{j\beta} / 2j$

$$v(t) = \frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j}, i(t) = \frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j}$$

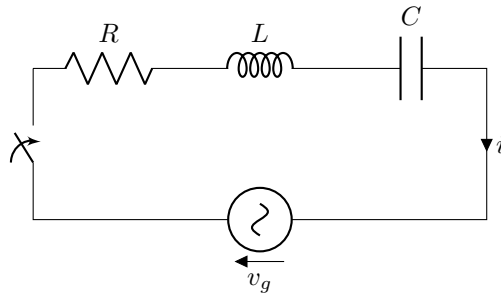2.4 Fasori nei circuiti RLC con forzante sinusoidale

Si considera un generatore di tensione sinusoidale, inserito in un circuito RLC serie:



Dove la tensione erogata dal generatore è una funzione sinusoidale:

$$V_g(t) = V_m \sin(\omega t + \gamma)$$

Per il principio di Kirchhoff alle tensioni, si ottiene la stessa equazione differenziale di un circuito RLC con tensione erogata costante. L'unico componente della soluzione totale della tensione che differisce è l'integrale particolare, poichè deve appartenere alla stessa classe delle funzioni della forzante:

$$\begin{cases} v_g(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v_C(t) \\ i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \end{cases}$$

Per la proprietà di similarità l'integrale particolare è anch'esso una sinusoide:

$$\begin{aligned} v_{Cp}(t) &= V_M \sin(\omega t + \theta) \\ v_{Cp}(0^-) &= V_M \sin(\theta) \end{aligned}$$

Poichè l'evoluzione libera tende a valori trascurabili, in un sistema asintoticamente stabile, per valori di tempo sufficientemente elevati, si analizza solo la risposta a regime permanente, ovvero l'integrale particolare, nel dominio dei fasori. Consideriamo quindi la risposta a regime permanente della tensione e della corrente $i_p(t)$:

$$i_p(t) = I_M \sin(\omega t + \beta)$$

Dove I_M è la corrente massima e β è la fase della corrente sinusoidale. Si vuole confermare se sia possibile applicare un approccio algebrico estendendo il teorema di Ohm solo sulla risposta a regime. Si vuole esprimere la tensione rispetto alla corrente a regime i_p :

$$v_{Cp}(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_p(\tau) d\tau + v_C(0^-)$$

Poichè si analizza un tempo molto distante dal transitorio, non si può considerare la memoria $v_C(0^-)$. Notiamo quindi che non si può proseguire per questa strada dato che l'integrale definito risulterebbe in una costante, mentre per similarità sappiamo che la risposta forzata dev'essere obbligatoriamente una sinusoide. Dobbiamo quindi cambiare dominio. Ricordando che nel dominio dei fasori:

$$\begin{aligned} i_p(t) &= \frac{\bar{I}e^{j\omega t} - \bar{I}^*e^{-j\omega t}}{2j} \\ v_g(t) &= \frac{\bar{V}_g e^{j\omega t} - \bar{V}_g^* e^{-j\omega t}}{2j} \end{aligned}$$

Portiamo $v_g(t)$ (vedi parentesi graffa) nel dominio dei fasori. Per il principio di identità dei polinomi $\bar{V}_g$ sarà uguale a tutto ciò che moltiplica $\frac{e^{j\omega t}}{2j}$ (vale anche per il coniugato):

$$\bar{V}_g = R\bar{I} + j\omega L\bar{I} + \frac{1}{j\omega C}\bar{I} = [R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})]\bar{I}$$

Definendo quindi l'impedenza z :

$$z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

E la legge di Ohm complessa:

$$\overline{V_g} = z\overline{I}$$

2.5 Studio l'impedenza al variare di ω nei circuiti RLC serie

Si considera un circuito RLC serie con generatori isofrequenziali, esprimendo l'impedenza in funzione della pulsazione:

$$z(\omega) = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (2.5.1)$$

$$|z(\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (2.5.2)$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \quad (2.5.3)$$

Vogliamo esprimere la variazione dei valori dell'impedenza, al variare della pulsazione, considerando l'effetto di ogni componente singolarmente. La **parte reale del modulo** è sempre costante rispetto alla pulsazione, quindi il suo contributo è costante, mentre il suo contributo alla fase rimane nullo, poichè è puramente reale. L'**induttore** contribuisce linearmente all'aumento del modulo, mentre presenta sempre uno sfasamento di $\frac{\pi}{2}$. Il **condensatore** presenta un andamento iperbolico nel modulo, mentre presenta una sfasatura costante di $-\frac{\pi}{2}$.

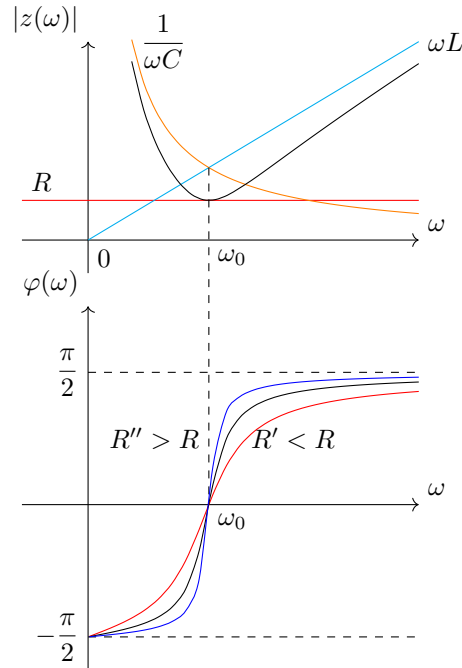


Fig. 4: Andamento Modulo e Fase dell'Impedenza

Definiamo poi ω_0 come la **pulsazione di risonanza**, che corrisponde a quella pulsazione la quale annulla la parte immaginaria dell'impedenza. Per $\omega < \omega_0$ abbiamo un comportamento ohmico-capacitivo e se $R = 0$ abbiamo un comportamento puramente capacitivo, per $\omega > \omega_0$ abbiamo un comportamento ohmico-induttivo e se $R = 0$ abbiamo un comportamento puramente induttivo. Per quanto riguarda la fase:

$$\text{Per } \omega \rightarrow +\infty \quad \omega L \gg \frac{1}{\omega C}$$

La fase dell'impedenza tende alla fase dell'induttanza $\varphi_z(\omega) = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{Per } \omega = \omega_0$$

La fase è $\varphi_z(\omega) = 0$

$$\text{Per } \omega \rightarrow 0 \quad \frac{1}{\omega C} \gg \omega L$$

Di conseguenza la fase dell'impedenza tende alla fase del condensatore $\varphi_z(\omega) = -\frac{\pi}{2}$.

2.6 Potenza in regime permanente sinusoidale

Si vuole calcolare la potenza erogata da un generico lato, attraversato da una corrente sinusoidale e connesso ai due poli ad una tensione anch'essa sinusoidale:

$$v(t) = V_M \sin(\omega t + \gamma)$$

$$i(t) = I_M \sin(\omega t + \gamma)$$

Si calcola la potenza istantanea erogata dal lato esprimendo le sinusoidi in forma euleriana:

$$i_p(t) = \frac{\bar{I}e^{j\omega t} - \bar{I}^*e^{-j\omega t}}{2j}$$

$$v_g(t) = \frac{\bar{V}_g e^{j\omega t} - \bar{V}_g^* e^{-j\omega t}}{2j}$$

$$p(t) = v(t)i(t) = \frac{\bar{V}e^{j\omega t} - \bar{V}^*e^{-j\omega t}}{2j} \frac{\bar{I}e^{j\omega t} - \bar{I}^*e^{-j\omega t}}{2j}$$

$$-\frac{1}{4} \left(\bar{V}\bar{I}e^{2j\omega t} - \bar{V}\bar{I}^* - \bar{V}^*\bar{I} + \bar{V}^*\bar{I}^*e^{-2j\omega t} \right) = -\frac{1}{2} \frac{\bar{V}\bar{I}e^{2j\omega t} - (\bar{V}\bar{I})^*e^{-2j\omega t}}{2} + \frac{1}{2} \frac{\bar{V}\bar{I}^* + \bar{V}^*\bar{I}}{2}$$

Distinguiamo quindi una parte costante e una parte variabile nel tempo.

$$\bar{V}\bar{I} = V_M I_M e^{j(\gamma+\beta)}$$

$$(\bar{V}\bar{I})^* = V_M I_M e^{-j(\gamma+\beta)}$$

$$\bar{V}\bar{I}^* = V_M I_M e^{j(\gamma-\beta)}$$

$$\bar{V}^*\bar{I} = V_M I_M e^{-j(\gamma-\beta)}$$

$$\begin{aligned}\gamma - \beta &= \varphi \\ \gamma + \beta &= 2\gamma - \varphi\end{aligned}$$

Si applicano queste sostituzioni appena definite, e si esprime in questo modo la potenza istantanea di un generico lato come la somma di due sinusoidi, una funzione nel tempo, mentre l'altra costante:

$$\begin{aligned}p(t) &= -\frac{1}{2}V_M I_M \frac{e^{j(2\gamma t + 2\gamma - \varphi)} + e^{-j(2\gamma t + 2\gamma - \varphi)}}{2} + \frac{1}{2}V_M I_M \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \\ &= -\frac{1}{2}V_M I_M \cos(2\omega t + 2\gamma - \varphi) + \frac{1}{2}V_M I_M \cos \varphi \\ p_f(t) &= -\frac{1}{2}V_M I_M \cos(2\omega t + 2\gamma - \varphi) \\ P &= \frac{1}{2}V_M I_M \cos \varphi\end{aligned}\tag{2.6.1}$$


La parte variabile nel tempo la definiamo come potenza fluttuante $p_f(t)$, mentre la seconda componente la chiamiamo potenza attiva P , e rappresenta il valor medio della potenza istantanea. Definiamo inoltre $\cos(\varphi)$ come fattore di potenza, dove φ è lo sfasamento tra tensione e corrente. Definiamo ora i valori efficaci:

$$\begin{cases} V_{eff} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_M = \sqrt{2}V_{eff} \\ I_{eff} = \frac{I_M}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_M = \sqrt{2}I_{eff} \end{cases}\tag{2.6.2}$$

Che ci permetteranno di esprimere la potenza come:

$$p(t) = V_{eff}I_{eff}\cos(\varphi) - V_{eff}I_{eff}\cos(2\omega t + 2\gamma - \varphi)$$

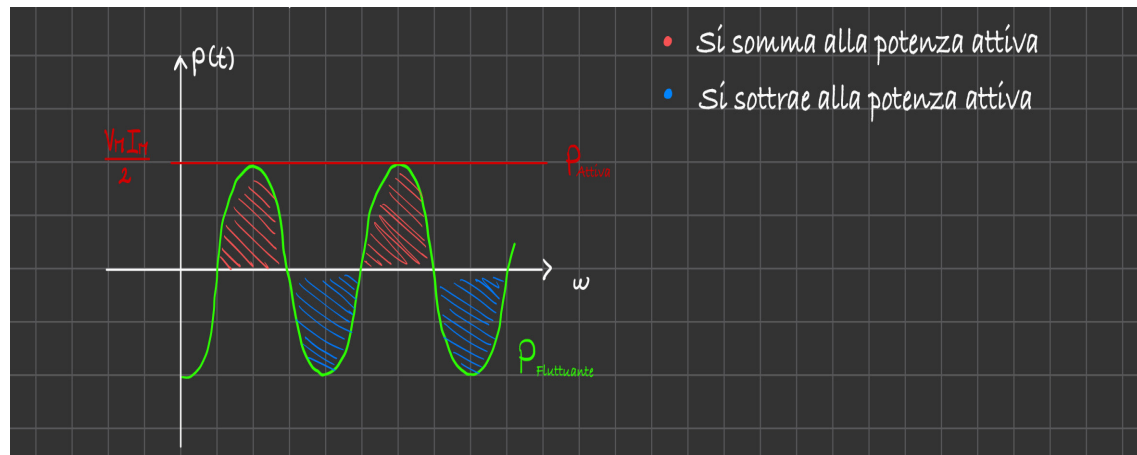Rappresentiamo su un grafico le due funzioni della potenza:



Le zone in rosso, si trovano sull'asse positivo e sono quegli intervalli di tempo in cui viene assorbita potenza, che quindi si va ad aggiungere alla potenza attiva. Le zone in blu, corrispondono a quegli intervalli di tempo in cui viene generata potenza che si va a sottrarre a quella attiva.

Definiamo la potenza complessa come:

$$P_c = \overline{VI^*}$$

La quale è composta, da una parte reale, la potenza attiva e una parte immaginaria, la potenza reattiva.

$$P_c = P + jQ$$


$$P = |P_c| \cos(\varphi)$$

$$Q = |P_c| \sin(\varphi)$$


Se la potenza reattiva è positiva, allora corrisponde a potenza assorbita dal lato, se è negativa, allora la potenza viene erogata dal lato.

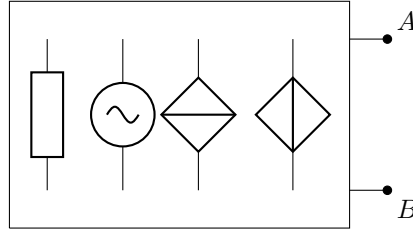2.7 Teorema del massimo trasferimento di potenza per reti dinamiche

Nel caso di reti senza memoria, si ottiene la massima potenza, quando la resistenza di carico equivale alla resistenza equivalente di Thevenin. Si considera ora un generico circuito dinamico, accessibile dall'esterno da due morsetti:



Si vuole determinare la massima potenza attiva estraibile da un qualsiasi circuito dinamico, in funzione dell'impedenza. Tutto ciò che è stato trattato nelle reti adinamiche può essere riportato in una situazione dinamica nel dominio di fasori considerando impedenze e generatori dinamici. Per cui si può esprimere un qualsiasi circuito tramite il teorema di Thevenin a regime sinusoidale, con un generatore di tensione sinusoidale che presenta un fasore di tensione $\bar{E}_{th}$ equivalente al fasore di tensione misurato a vuoto tra i due morsetti $\bar{V}_{AB0}$, ed un'impedenza equivalente z_{eq} , misurata rendendo passiva la rete. Si considera quindi un'impedenza di carico z_C , in modo da avere la massima potenza attiva:

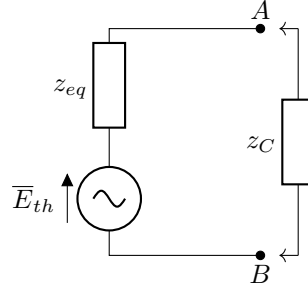

La corrente erogata sul carico corrisponde a:

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}_{th}}{z_{eq} + z_C}$$

Si può considerare la parte reale ed immaginaria dell'impedenza Thevenin e di carico:

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}_{th}}{(R_{eq} + R_C) + j(X_{eq} + X_C)}$$

La potenza complessa può essere espressa come il prodotto tra l'impedenza ed il quadrato del valore efficace della corrente:

$$\dot{P}_C = zI^2 = RI^2 + jXI^2$$

Per cui per ottenere la potenza attiva assorbita dall'impedenza di carico si considera:

$$P_C = R_C |\bar{I}|^2 = R_C \frac{E_{th}^2}{(R_{eq} + R_C)^2 + (X_{eq} + X_C)^2}$$

Ora effettuiamo un ragionamento in ambito Elettrotecnico, analogo a quello effettuato per determinare il massimo trasferimento di potenza in una rete adinamica. Si considera il massimo della potenza, quando si ha massimizzato la corrente, a parità di resistenza. Per tornare a questa situazione analoga, bisogna diminuire il contributo della reattanza X. Per cui si considera la reattanza di carico:

$$\begin{aligned} X_C &= -X_{eq} \\ X_{tot} &= 0 \end{aligned}$$

Avendo una reattanza nulla ci si trova in una condizione di risonanza. Per cui si inserisce un'impedenza esterna per risonare il circuito. Questa è quindi la prima condizione per il teorema. In questa situazione dove il circuito si comporta come una rete adinamica, vale il teorema del massimo trasferimento di potenza, dimostrato per le reti adinamiche $R_C = R_{eq}$. Per cui per estrarre la massima potenza da una rete dinamica bisogna inserire un'impedenza di carico pari al coniugato dell'impedenza equivalente del circuito:

$$z_C = z_{eq}^* \quad (2.7.1)$$

3 Semiconduttori, Diodi e Transistor

3.1 Diodi: cosa sono, polarizzazione diretta e inversa

Un **diodo a giunzione**, è un componente elettronico passivo, viene realizzato accostando tra di loro due regioni N e P. Una **regione P** è una regione identificata da un semiconduttore il quale è stato drogato con atomi del terzo gruppo diventando carico positivamente. Una **regione N** è una regione identificata da un semiconduttore il quale è stato drogato con atomi del quinto gruppo diventando carico negativamente.


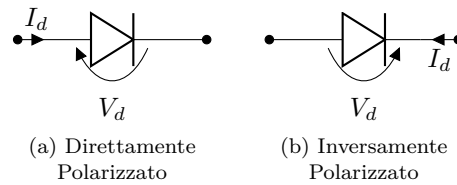


Fig. 5: Diodo a Giunzione

L'**anodo** identifica il drogaggio P, mentre il **catodo** identifica il drogaggio N. Quando il diodo è polarizzato direttamente vi è una conduzione significativa. Invece se è presente una polarizzazione inversa ricade nella corrente inversa di saturazione, fino a quando non viene inserito un campo elettrico abbastanza elevato in grado da mandare in "breakdown" il diodo. La tensione inversa non può quindi superare questa tensione limite di "breakdown". Il comportamento del diodo, oggetto non lineare, può essere analizzato applicando una linearizzazione a tratti:

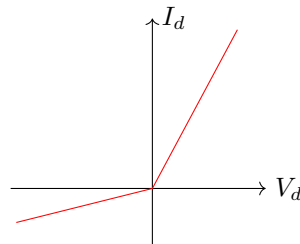

In questo modo si analizza la corrente di conduzione in funzione ai capi del diodo. Per cui nel caso di **polarizzazione diretta** si associa al diodo un valore di resistenza bassa, mentre nel caso di **polarizzazione inversa**, la resistenza associata al diodo è molto elevata. Questo valore di resistenza si riferisce al rapporto tra l'incremento della tensione e della corrente. Questo modello viene perfezionato inserendo una piccola tensione di un valore di tensione di $V_\gamma \approx 0.6$, prima della quale il diodo non presenta una corrente di conduzione, poiché rappresenta la tensione che rimane ai capi del diodo ed impedisce la conduzione.

L'andamento della corrente di conduzione di un diodo viene quindi descritto dalla seguente curva caratteristica:


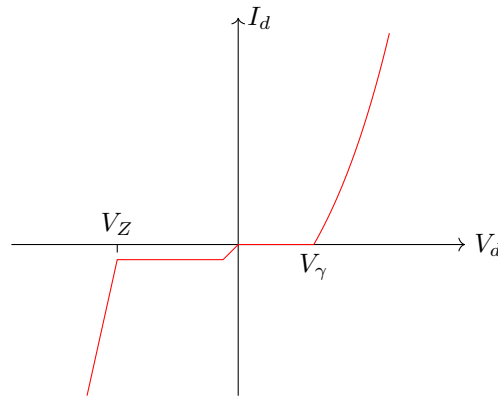


Fig. 6: Curva caratteristica del Diodo

La **curva caratteristica** esprime graficamente l'andamento della corrente I , al variare della tensione tra anodo e catodo V per un generico diodo. Per **tensioni V positive** la giunzione è polarizzata direttamente e la corrente fluisce dall'anodo al catodo. La corrente di conduzione cresce molto rapidamente rispetto a piccoli incrementi di tensione in polarizzazione diretta. Per valori di V compresi fra 0 e V , la corrente assume valori trascurabili. Per **tensioni V negative** la giunzione è polarizzata inversamente e la corrente inversa di saturazione fluisce dal catodo all'anodo. In interdizione la corrente rimane costante al valore della corrente inversa di saturazione, fino ad un valore V_Z , **tensione Zener**, valore minimo dopo il quale il diodo vada in "breakdown", ed entra in conduzione in modo non convenzionale, generalmente distruggendo il dispositivo.

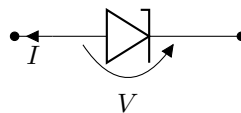
3.2 Diodo Zener

I **diodi Zener** sono diodi costruiti per funzionare nella regione di breakdown, ovvero in prossimità della tensione Zener V_Z . Si costruisce questo oggetto per mantenere costante un valore della tensione (inversa) a prescindere dal valore della corrente, per cui si comporta come uno **stabilizzatore di tensione**. La resistenza del diodo viene calcolata come rapporto tra l'incremento della corrente e della tensione, superata la tensione di Zener V_Z il rapporto tenderà a infinito e trovandosi vicino al "breakdown", piccole variazioni di tensione provocano un'elevata risposta in corrente, che potrebbe portare alla distruzione del componente. Un diodo Zener è costruito in modo da poter lavorare in polarizzazione inversa, il valore V_Z dipende dalla resistività del materiale delle sue giunzioni.



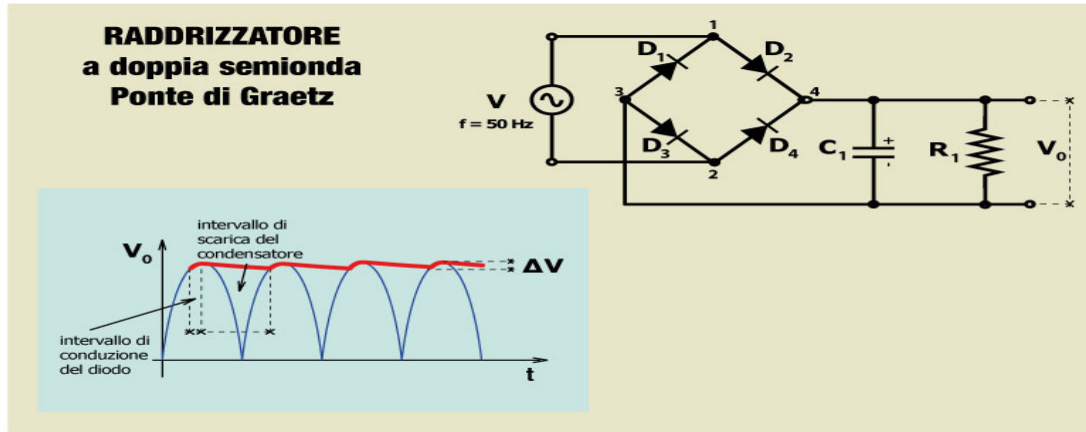3.3 Ponte di Graetz o Raddrizzatore a semionda

Un ponte raddrizzatore a semionda è costituito da quattro diodi, i quali permettono il passaggio sia dalla semionda positiva che da quella negativa.



Il ponte di Graetz o raddrizzatore a doppia semionda lavora in questo modo:

- Sul terminale 1 c'è la semionda positiva e sul 2 quella negativa: la tensione verrà raddrizzata dai diodi D_2 e D_3 .
- Sul terminale 1 c'è la semionda negativa e sul 2 quella positiva: la tensione verrà raddrizzata dai diodi D_1 e D_4 .


Dall'uscita quindi del Ponte di Graetz si avranno le semionde positive con frequenza doppia, circa il 60% in più della frequenza del segnale all'ingresso del circuito. Si osservi che il valore di tensione in uscita è inferiore rispetto a quella di ingresso. Si può risolvere questo problema con un condensatore elettrolitico con un tempo di scarica sufficientemente lungo da consentire il livellamento della tensione di uscita e l'annullamento della pulsazione in uscita.

3.4 Porte Logiche OR e AND

Le porte logiche sono dei componenti digitali che prendono un certo numero input e producono un output determinato da leggi note a priori che caratterizzano la porta.

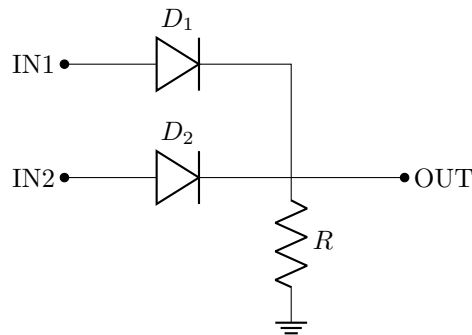3.4.1 Operazione OR e NOR

Si considera l'operazione OR e si vuole implementare questa porta logica tramite diodi, indicando gli ingressi e le uscite come 0 o 1 in base alla tensione. Un valore alto rappresenta un 1 logico, mentre un valore basso rappresenta uno 0 logico.



Si considerano due generatori di tensione in input, collegati alla massa comune. A valle sono presenti due interruttori per ciascun input che chiudono il circuito con un generatore, oppure con un cortocircuito. Se il circuito viene chiuso con un cortocircuito, il diodo relativo a quell'input non è polarizzato e non conduce, per cui rappresenta uno zero logico. Se il circuito viene chiuso con un generatore di tensione, il diodo associato a quell'input viene polarizzato e conduce. Se almeno uno dei due diodi è in conduzione possono alimentare la resistenza R che aumenta la tensione fino al valore in ingresso alla rete.


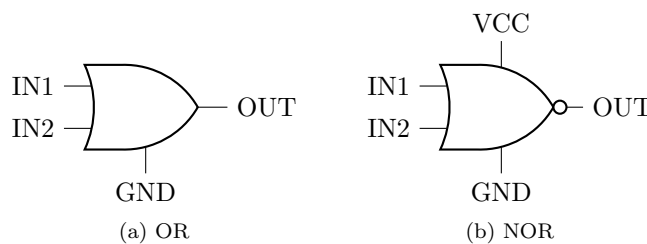


Fig. 7: Porte OR e NOR

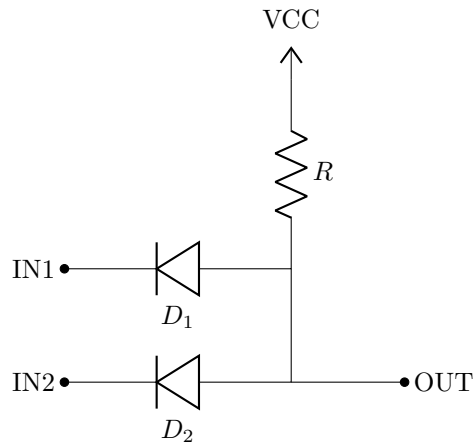3.4.2 Operazione AND

Si considera il seguente circuito per descrivere la logica AND:



Invece di indicare il generatore di tensione, generalmente si inserisce VCC con un certo valore di tensione, misurata rispetto al comune, per indicare la presenza del generatore di tensione. Se vengono inseriti due generatori di tensioni, che erogano tensione pari a VCC , allora mandano i due diodi in interdizione, per cui si ottiene un 1 logico in output. Invece per ottenere uno zero logico in uscita, è sufficiente uno solo dei due diodi in conduzione, per cui questo circuito descrive la logica AND.


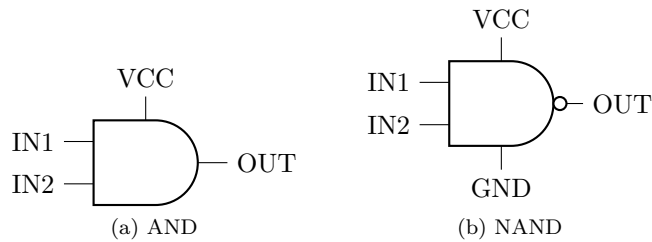



Fig. 8: Porte AND e NAND

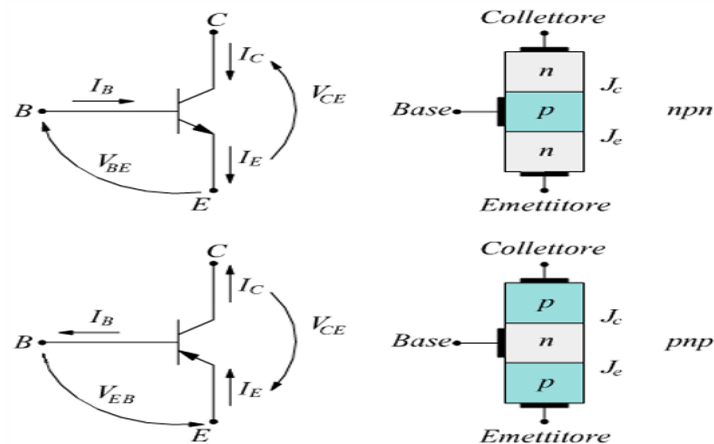3.5 Transistor

Il **transistor** o **BJT** ("Bipolar Junction Transistor") è un componente elettronico, viene impiegato all'interno di circuiti integrati utilizzando per la sua costruzione il silicio, noto come materiale semiconduttore. Il transistor viene anche chiamato **transistor bipolare** poichè in esso, il processo di conduzione coinvolge portatori di carica di entrambe le polarità, positiva e negativa. Questo lo distingue dai transistor ad effetto di campo JFET ("Junction Field Effect Transistor"), dove la conduzione vede coinvolti portatori di carica di un solo tipo, elettroni o lacune. I BJT sono transistor **controllati in corrente**, mentre i FET sono controllati in tensione. Un BJT è un **due-porte sbilanciato**, contenente un morsetto chiamato **base B**, un morsetto chiamato **collettore C** ed uno chiamato **emettitore E**. I transistor **PNP** o **NPN** sono costruiti collegando tre zone complementari in successione, per creare due giunzioni, la giunzione del collettore J_C e la giunzione dell'emettitore J_E .



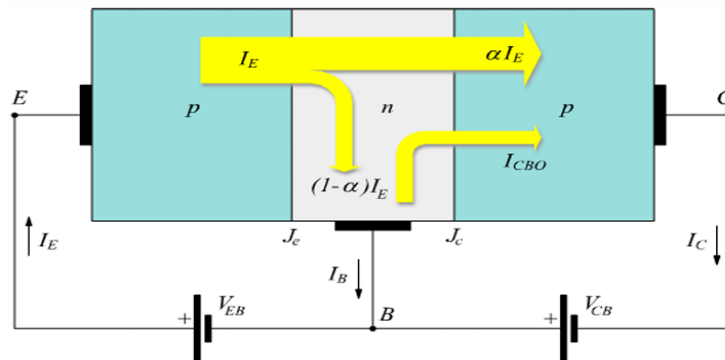Andiamo ad analizzare il comportamento di un transistor:



Se viene **polarizzato positivamente l'emettitore** rispetto alla base, le lacune della zona P, connessa all'emettitore, fluiscono verso zone a potenziale più basso. Se il **collettore** anch'esso viene **polarizzato** con un potenziale più basso rispetto alla base allora le lacune potranno fluire o verso la base o verso il collettore. Essendo la base dimensionalmente più piccola rispetto all'emettitore, le cariche che non sono andate in base, finiscono verso il collettore che ha un potenziale ancora più basso. Definiamo il **fattore di trasferimento di corrente** α come la frazione di lacune iniettate dall'emettitore che raggiunge il collettore senza ricombinarsi nella base, per cui possiamo esprimere le correnti I_E (corrente misurata all'emettitore), I_C (corrente di collettore) e I_B (corrente di base):

$$I_B = (1 - \alpha)I_E$$


$$I_C = \alpha I_E$$

Per la legge del tri-polo si ottiene la seguente relazione facilmente verificabile:

$$I_E = I_B + I_C$$

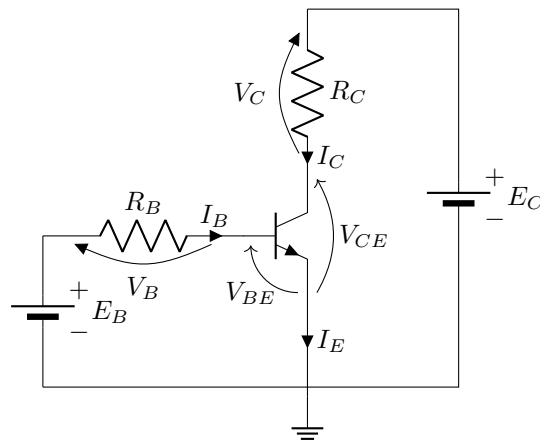3.6 Caratteristiche di ingresso e di uscita


Si considera ora un circuito con un transistor NPN, il più usato, per studiare il comportamento non lineare del transistor:



Sono presenti due maglie, la maglia di base emettitore BE e la maglia di collettore emettitore CE. Sono connessi due generatori in continuo per mandare in polarizzazione il transistor.

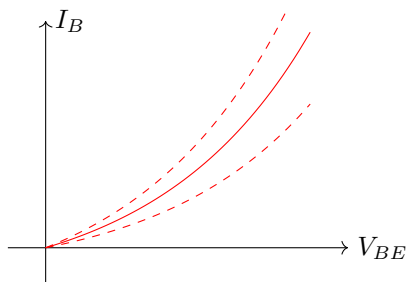3.6.1 Caratteristiche di ingresso


Analizzando la maglia BE, le grandezze I_B e V_{BE} sono caratteristiche non lineari. Andando a graficare i valori di I_B al variare di V_{BE} :



Si rappresenta una famiglia di curve, associata ognuna ad un valore diverso di V_{CE} , in base alla pendenza della curva.

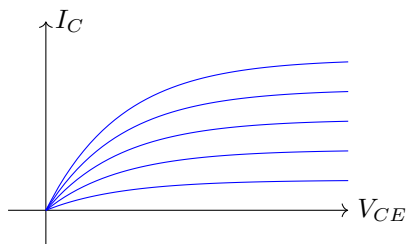3.6.2 Caratteristiche di uscita

Analizzando la maglia CE, la corrente di collettore I_C e la tensione collettore emettitore V_{CE} sono anch'esse caratteristiche non lineari. Andando a graficare i valori di I_C al variare di V_{CE} :




Si rappresentano mediante una famiglia di curve associate a valori crescenti di corrente di base I_B .

3.7 Polarizzazione

La polarizzazione del transistor, di fatto, viene ottenuta dal circuito precedente andando ad individuare sulle caratteristiche di uscita, l'intersezione fra la retta di carico e la curva di uscita corrispondente allo specifico valore di V_{BE} in atto. Infatti applicando il principio di Kirchoff alle tensioni sulla maglia CE:

$$E_C = V_C + V_{CE} \longrightarrow V_C = E_C - V_{CE} \longrightarrow R_C I_C = -V_{CE} + E_C$$
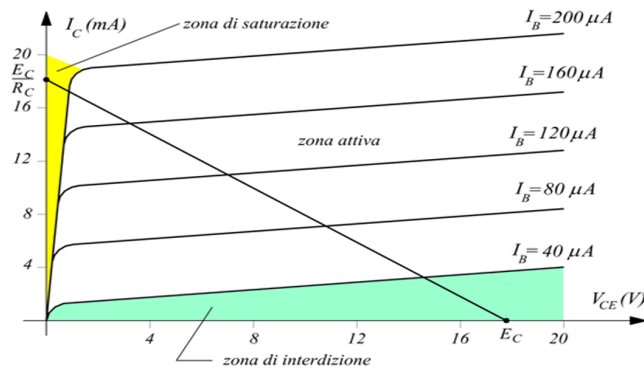
$$I_C = -\frac{1}{R_C} V_{CE} + \frac{E_C}{R_C} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{CE} = 0 \longrightarrow I_C = \frac{E_C}{R_C} \\ I_C = 0 \longrightarrow V_{CE} = E_C \end{array} \right.$$



Distinguiamo quindi tre zone:


- La zona attiva: è la zona centrale delle caratteristiche di uscita, detta anche di funzionamento lineare.
- La zona di saturazione: con bassi valori di V_{CE} in cui l'insieme delle curve di uscita tendono a confondersi in un unico tratto quasi verticale.
- La zona di interdizione: pressochè coincidente con l'asse delle ascisse in cui sia I_B che I_C hanno valori trascurabili.

Se si vuole usare il BJT come amplificatore quindi in modo lineare, il punto di lavoro deve essere

scelto opportunamente all'interno della zona attiva. Se si vuole usare il BJT come interruttore il punto di lavoro può solo commutare fra la zona di interdizione e la zona di saturazione.

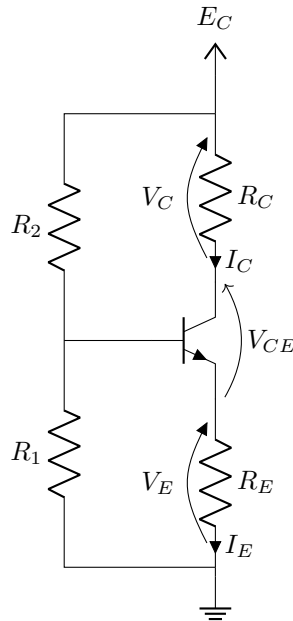
3.8 Polarizzazione con partitore di base

Nel circuito di polarizzazione precedente si nota la presenza di due batterie di alimentazione. Vogliamo ora utilizzare un solo generatore:




Applichiamo il teorema di Thevenin e calcoliamo la tensione a vuoto con il partitore di tensione:

$$V_{BO} = E_C \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

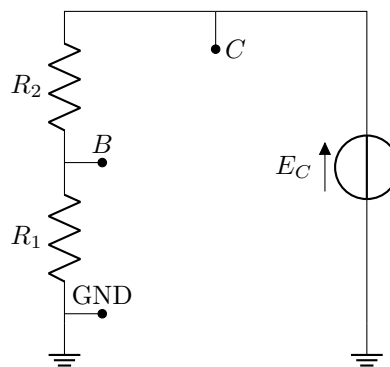


La resistenza di Thevenin si ottiene inserendo un cortocircuito al posto di E_C e dato che R_1 e R_2 sono in parallelo si ottiene:

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

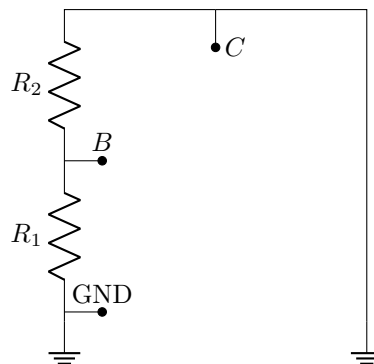

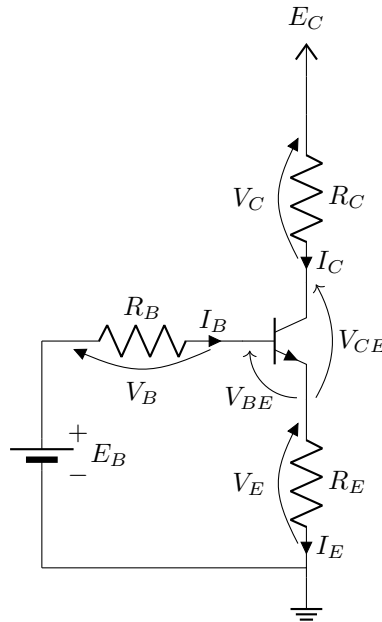Andiamo quindi a considerare la medesima analisi svolta per il circuito precedente, andando ad aggiungere una resistenza connessa all'emettitore:



Studiamo ora le due maglie, tenendo conto della resistenza inserita:

$$\text{BE: } E_B = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$$


$$\text{CE: } E_C = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E$$

Ricordando che $I_C = \alpha I_E \approx I_E$, otteniamo la seguente espressione:

$$E_C = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C$$

$$I_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} - \frac{1}{R_C + R_E} V_{CE}$$

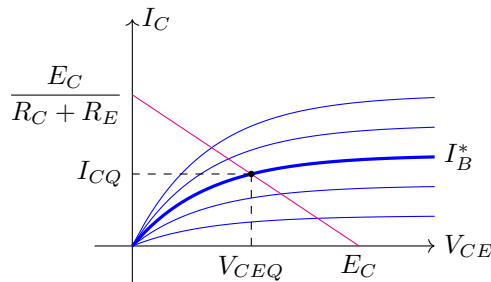L'unica differenza è quindi la presenza della resistenza dell'emettitore al denominatore, invece della sola resistenza del collettore, ciò non provoca variazioni qualitative rispetto all'analisi effettuata considerando solamente la resistenza del collettore:



3.9 Porte Logiche NOR e NAND

Grazie al transistor BJT, possiamo costruire circuiti che rispettano la logica NOR e NAND.

Porta NOR:

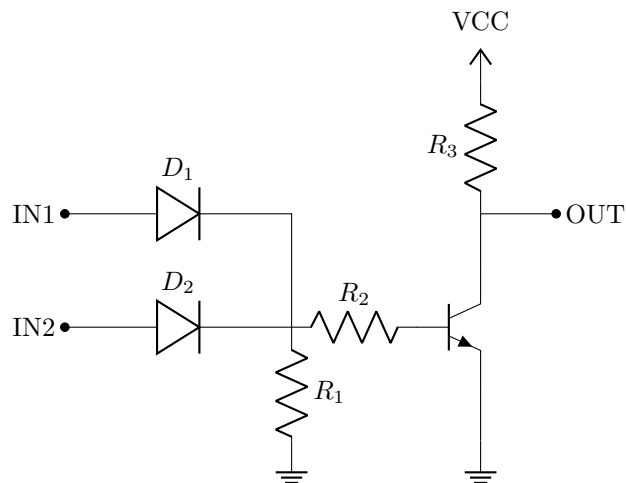


Fig. 9: Porta NOR

Porta NAND:


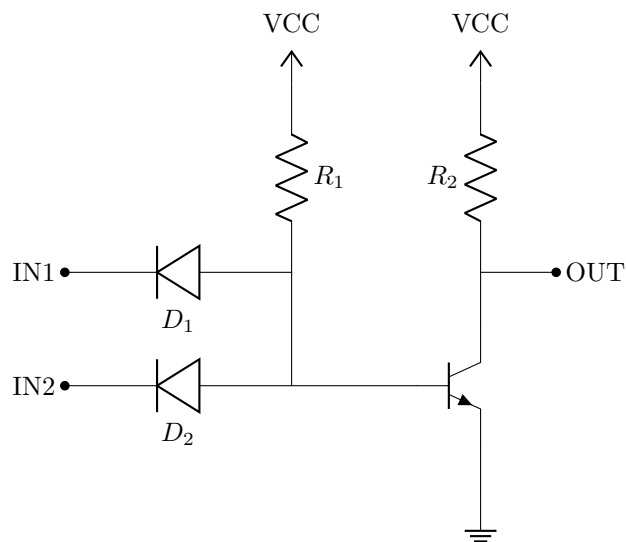


Fig. 10: Porta NAND


Il segnale in uscita dalla componente OR e AND, comanda un interruttore, formato da un transistor BJT. Se il transistor va in saturazione e conduce, se in entrata è presente un uno logico corrispondente ad un valore alto di tensione, realizza un cortocircuito tra il GND e l'output, producendo uno zero logico in uscita. Se è presente uno zero logico in entrata al transistor, il circuito è aperto, per cui la corrente di collettore non fluisce e ed il potenziale VCC esce in output, producendo un uno logico.

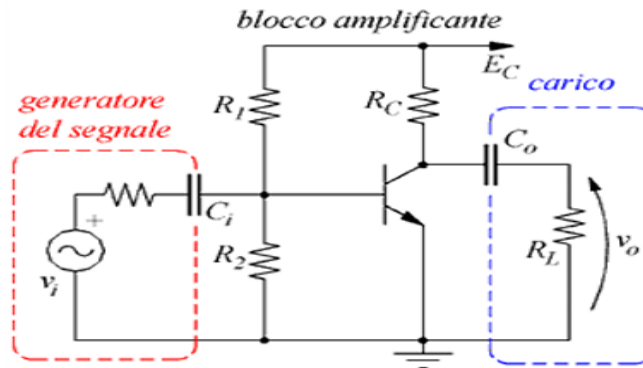3.10 Modello a parametri ibridi


Questo modello, modella il comportamento del transistor nella regione attiva, in questa regione il transistor opera come amplificatore del segnale. Individuiamo tre zone, la zona di amplificazione, il generatore del segnale ed il carico del circuito:



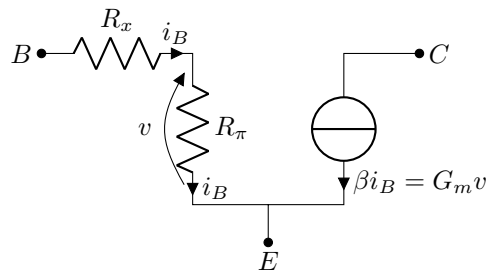Se le frequenze sono sufficientemente alte, i condensatori possono essere considerati come dei cortocircuiti, poichè la loro impedenza tende a zero, per frequenze tendenti all'infinito. Troviamo quindi un modello matematico equivalente per poter descrivere il transistor tramite un due-porte sbilanciato:



In questo modello r_x corrisponde alla resistenza ohmica di base e quindi è un valore costante indipendente dalla polarizzazione, fornito dal costruttore. Viceversa R_π , dipende da considerazioni della fisica dello stato solido. Ricordando che i condensatori sono considerati dei cortocircuiti, la linea di alimentazione viene assimilata alla massa e sostituendo il transistor con il suo modello equivalente, il circuito diventerà:

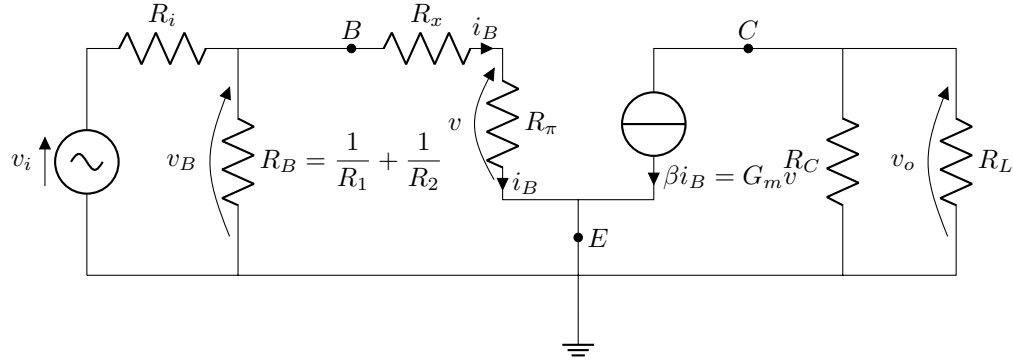


Solitamente il parametro principale a cui si è interessati è il guadagno di tensione ottenuto dal rapporto tra la tensione in uscita ed in entrata:

$$A = \frac{v_o}{v_i}$$

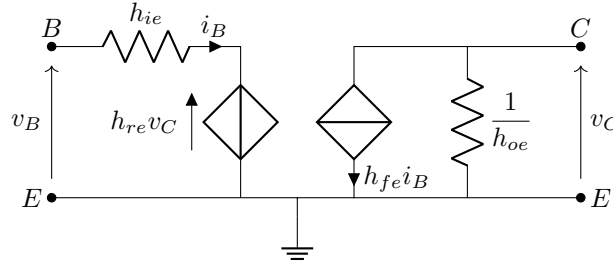3.11 Modello a parametri H

Mentre il modello π -ibrido si presta ad uno studio dell'amplificatore anche alle alte frequenze, se l'analisi è limitata alle medie frequenze, il modello più utilizzato è quello a parametri h. Normalmente l'amplificatore a transistor si può presentare attraverso tre configurazioni fondamentali, quella che consideriamo è quella a emettitore comune:



La i al pedice indica input, la r reverse, ed indica che la maglia di uscita controlla in qualche modo la maglia di ingresso. La f sta per forward, ed indica che la maglia in entrata controlla la maglia in uscita. Mentre o indica output. In generale i parametri H vengono forniti dal fabbricante. Per ritornare al caso due-porte sbilanciato si assegnano i seguenti valori ai parametri H:

$$\begin{aligned} h_{ie} &= R_x + R_\pi \\ h_{fe} &= \beta \\ h_{oe} &= 0 \\ h_{re} &= 0 \end{aligned}$$

4 Filtri

4.1 Filtri del I ordine

4.1.1 Filtro Passa-Basso Passivo

Se prendiamo il segnale sul condensatore C, da un circuito RC serie, otterremo la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} = \frac{1}{1 + sCR} = \frac{1}{RC \left(s + \frac{1}{RC} \right)}$$

Andiamo a studiarne la risposta in frequenza che si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete la quantità immaginaria $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC \left(j\omega + \frac{1}{RC} \right)}$$

Questa avrà come modulo e fase:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{RC \sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC} \right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(-\omega RC)$$

Avremo quindi che per **frequenze basse** $\omega \rightarrow 0$, il valore di $H(j\omega)$ è vicino a 1, il segnale passa quasi inalterato.

Invece per **frequenze alte** $\omega \rightarrow \infty$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 0 e il segnale viene attenuato.

Definiamo poi la pulsazione di taglio, come quel particolare valore della pulsazione, che indicheremo con ω_t tale che:

$$H(\omega_t) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Otteniamo quindi, in virtù del modulo:

$$\frac{1}{RC \sqrt{\omega_t^2 + \left(\frac{1}{RC} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_t^2 + \left(\frac{1}{RC} \right)^2 = 2 \left(\frac{1}{RC} \right)^2$$

$$\omega_t = \frac{1}{RC} \tag{4.1.1}$$


Andando a sostituire nella funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{\omega_t}{(s + \omega_t)}$$

Ricordando che in un circuito serie RC il prodotto RC è pari alla costante di tempo del circuito, possiamo dire che la pulsazione di taglio, è pari all'inverso della costante di tempo. In corrispondenza della pulsazione di taglio, la fase assume il valore:


$$\varphi(\omega_t) = \arctan\left(-\frac{1}{RC}RC\right) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

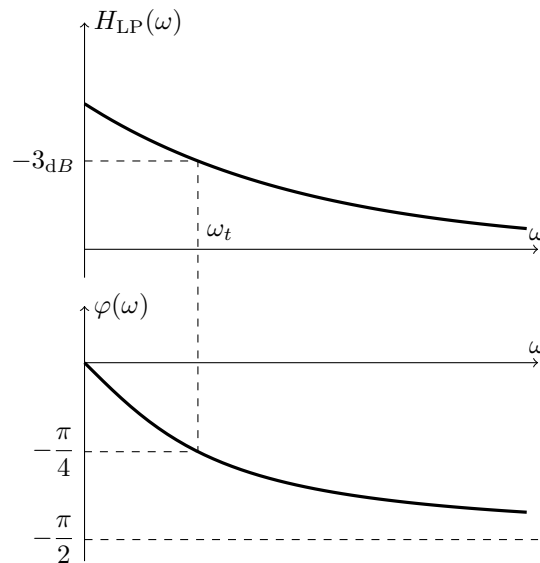Distinguiamo il seguente andamento di modulo e fase:



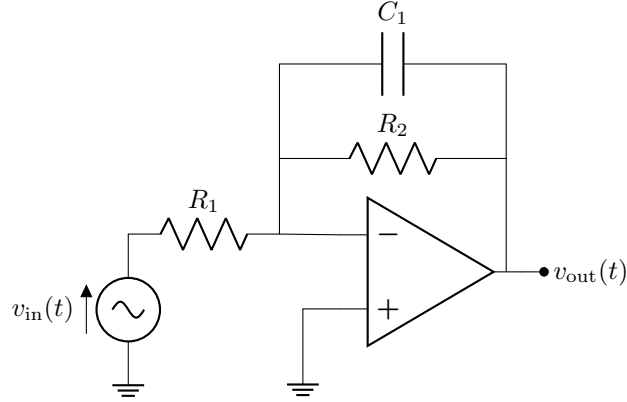4.1.2 Filtro Passa-Basso Attivo

Una realizzazione di un **filtro attivo Passa-Basso** del I ordine è realizzabile attraverso il seguente circuito:



Quest'ultimo avrà la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = -\frac{G_1}{sC_1 + G_2} = \frac{\frac{G_1}{C_1}}{s + \frac{G_2}{C_1}} = -\frac{\omega_t}{s + \omega_t}$$

Con $\omega_t = \frac{G_1}{C_1}$ ponendo $G_1 = G_2$

L'unica differenza con il filtro Passa-Basso passivo infatti sarà solo il segno, che non altererà l'andamento del modulo, mentre causerà un opposizione di fase.

4.1.3 Filtro Passa-Alto Passivo

Consideriamo la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = 1 - H_{LP}(s) = \frac{s}{s + \omega_t}$$

Il comportamento del filtro passa-basso viene così invertito, corrispondendo a un **filtro Passa-Alto** che esprimiamo con il pedice HP. Andiamo a studiarne la risposta in frequenza che si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete la quantità immaginaria $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_t}$$

Questa avrà come modulo e fase:

$$|H_{HP}(\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_t^2}} \quad (4.1.2)$$


$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_t}\right) \quad (4.1.3)$$

Avremo quindi che per **frequenze basse** $\omega \rightarrow 0$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 0 e il segnale viene attenuato.

Invece per **frequenze alte** $\omega \rightarrow \infty$, il valore di $H(j\omega)$ è vicino a 1, il segnale passa quasi inalterato. Ricordando che in un circuito serie RC il prodotto RC è pari alla costante di tempo del circuito, possiamo dire che la pulsazione di taglio, è pari all'inverso della costante di tempo. In corrispondenza della pulsazione di taglio, la fase assume il valore:


$$\varphi(\omega_t) = \arctan\left(\frac{1}{RC}RC\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

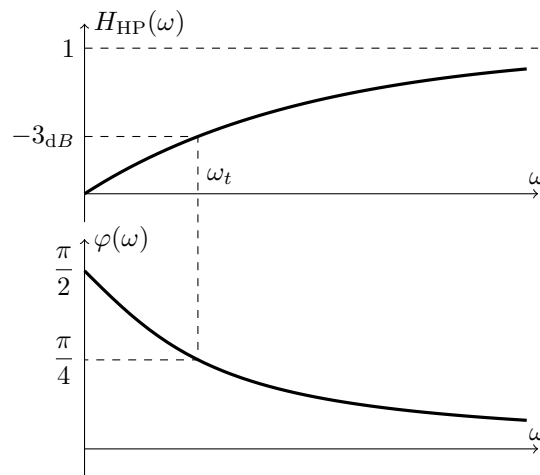Distinguiamo il seguente andamento di modulo e fase:



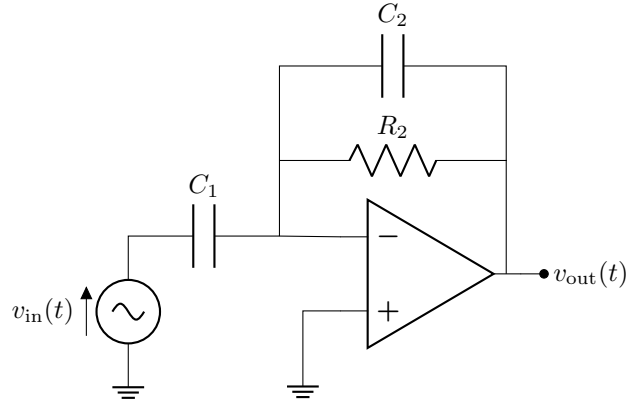4.1.4 Filtro Passa-Alto Attivo

Una realizzazione di un **filtro attivo Passa-Alto** del I ordine è realizzabile attraverso il seguente circuito:



Quest'ultimo avrà la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = -\frac{C_1}{C_2} \frac{s}{s + \frac{G_1}{C_2}} = -\frac{s}{s + \omega_t}$$

Con $\omega_t = \frac{G_1}{C_2}$ e ponendo $C_1 = C_2$

L'unica differenza con il filtro Passa-Alto passivo infatti sarà solo il segno, che non altererà l'andamento del modulo, mentre causerà un opposizione di fase.

4.2 Filtri del II ordine

4.2.1 Filtro Passa-Banda Passivo

Se prendiamo il segnale sul resistore R, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H_{BP}(s) = \frac{V_R(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{sCR}{sCR + 1 + s^2LC} = \frac{sCR}{LC \left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} \right)}$$

$$H_{BP}(s) = \frac{sR}{L(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})} = \frac{Bs}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}$$

Dove $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Andiamo a studiarne la risposta in frequenza che si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione

di rete la quantità immaginaria $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{Bj\omega}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)}$$

Questa avrà come modulo e fase:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega B}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega B)^2}} \quad (4.2.1)$$

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega B}\right)$$

Avremo quindi che per **frequenze basse** $\omega \rightarrow 0$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 0 e il segnale viene attenuato.

A **frequenza di risonanza** $\omega = \omega_0$, il valore di $H(j\omega)$ è massimo, quindi il segnale passa quasi inalterato.

Invece per **frequenze alte** $\omega \rightarrow \infty$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 0 e il segnale viene attenuato.

Per quanto riguarda l'andamento della fase:


$$\varphi(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\varphi(\omega_0) = 0$$

$$\varphi(\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

Quindi ω_0 rappresenta la **pulsazione di risonanza**, cioè quel valore della pulsazione, che rende il circuito come se fosse resistivo puro (si annullano le reattanze capacitiva e induttiva).

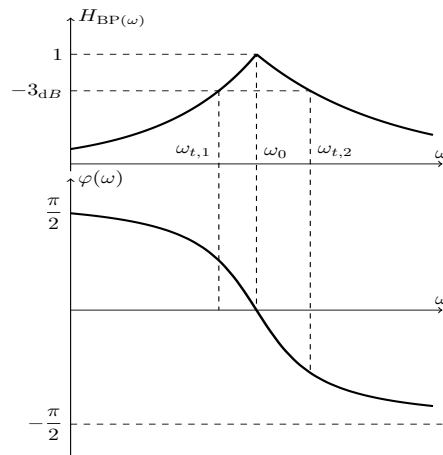Distinguiamo il seguente andamento di modulo e fase:



4.2.2 Filtro Passa-Basso Passivo

Se prendiamo il segnale sul Condensatore C, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1} = \frac{1}{LC(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})} = \frac{\omega_0}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}$$

Dove $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Andiamo a studiarne la risposta in frequenza che si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete la quantità immaginaria $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)}$$

Questa avrà come modulo e fase:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_0}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan\left(-\frac{\omega B}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \omega \leq \omega_0 \\ \arctan\left(-\frac{\omega B}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) - \pi & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

Vogliamo determinare il valore dell'omega di taglio:

$$\frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_t^2)^2 + (\omega_t B)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_t = \sqrt{\frac{-(B^2 - 2\omega_0^2) + \sqrt{(B^2 - 2\omega_0^2)^2 + 4\omega_0^2}}{2}} \quad (4.2.2)$$

Si analizza ora la frequenza corrispondente al valore di massimo, si cerca questo valore trovando il valore minimo del denominatore:

$$\frac{d}{d\omega} [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega B)^2] = 0$$

$$2B^2\omega_m - 4\omega_m(\omega_0^2 - \omega^2) = 0$$


$$\omega_m = \frac{4\omega_0^2 - 2B^2}{4} \quad (4.2.3)$$

Avremo quindi che per **frequenze basse** $\omega \rightarrow 0$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 1, quindi il segnale passa quasi inalterato.

A **frequenza di risonanza** $\omega = \omega_0$, il valore di $H(j\omega)$ è ancora elevato, quindi il segnale passa con massimo guadagno.

Invece per **frequenze alte** $\omega \rightarrow \infty$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 0 e il segnale viene attenuato. Per quanto riguarda l'andamento della fase:
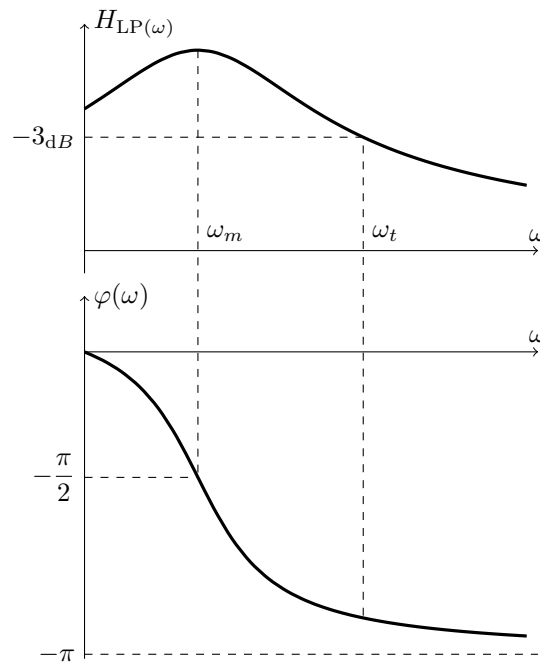
$$\begin{aligned}\varphi(0) &= 0 \\ \varphi(\omega_0) &= -\frac{\pi}{2} \\ \varphi(\infty) &= -\pi\end{aligned}$$



4.2.3 Filtro Passa-Alto Passivo

Se prendiamo il segnale sull'induttore L, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H_L(s) = \frac{s^2}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} = \frac{s^2}{s^2 + sB + \omega_0^2} = H_{HP}(s)$$

Dove $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Andiamo a studiarne la risposta in frequenza che si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete la quantità immaginaria $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)} = \frac{-\omega^2 [-jB\omega + (\omega_0^2 - \omega^2)]}{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2} = \boxed{\frac{\omega^2 [jB\omega - (\omega_0^2 - \omega^2)]}{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}}$$

Questa avrà come modulo e fase:

$$|H(\omega)| = \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega B)^2}} \quad (4.2.4)$$

$$(4.2.5)$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan\left(-\frac{\omega B}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) + \pi & \omega \leq \omega_0 \\ \arctan\left(-\frac{\omega B}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \omega > \omega_0 \end{cases} \quad (4.2.6)$$

Vogliamo determinare il valore dell'omega di taglio:

$$\omega_t = \sqrt{\frac{(B^2 - 2\omega_0^2) + \sqrt{(B^2 - 2\omega_0^2)^2 + 4\omega_0^2}}{2}} \quad (4.2.7)$$

Si analizza ora la frequenza corrispondente al valore di massimo, si cerca questo valore trovando il valore minimo del denominatore:


$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega} \left[\frac{B^2\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega_0^4}{\omega^4} - 2\frac{\omega_0^2\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega^4}{\omega^4} \right] &= 0 \\ \omega_m &= \sqrt{\frac{4\omega_0^4}{4\omega_0^2 - 2B^2}} \end{aligned} \quad (4.2.8)$$

Avremo quindi che per **frequenze basse** $\omega \rightarrow 0$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 0, quindi il segnale viene attenuato.

A **frequenza di risonanza** $\omega = \omega_0$, il valore di $H(j\omega)$ è massimo, quindi il segnale passa quasi inalterato.

Invece per **frequenze alte** $\omega \rightarrow \infty$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 1 e il segnale passa quasi inalterato. Per quanto riguarda l'andamento della fase:
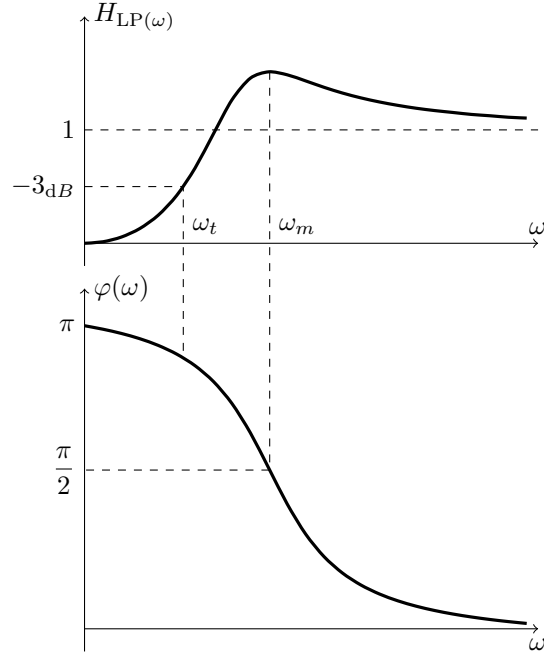
$$\begin{aligned} \varphi(0) &= \pi \\ \varphi(\omega_0) &= \frac{\pi}{2} \\ \varphi(\infty) &= 0 \end{aligned}$$



4.2.4 Filtro Elimina-Banda Passivo

Se prendiamo il segnale somma della tensione sull'induttore L e sul condensatore C, di un circuito serie R-L-C otterremo la seguente funzione di trasferimento in tensione:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC} + sL}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{1 + s^2 LC}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{LC(s^2 + \frac{1}{LC})}{LC(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC})}$$

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{(s^2 + Bs + \omega_0^2)}$$

Dove $B = \frac{R}{L}$ e $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Andiamo a studiarne la risposta in frequenza che si ottiene sostituendo alla variabile s della funzione di rete la quantità immaginaria $j\omega$:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(-\omega^2 + Bj\omega + \omega_0^2)}$$

Questa avrà come modulo e fase:

$$|H(j\omega)| = \frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{(B\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{-B\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

Vogliamo determinare il valore dell'omega di taglio:

$$\omega_t = \sqrt{\frac{(B^2 + 2\omega_0^2) \pm \sqrt{(B^2 + 2\omega_0^2)^2 - 4\omega_0^4}}{2}}$$

Avremo quindi che per **frequenze basse** $\omega \rightarrow 0$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 1, quindi il segnale passa quasi inalterato.


A **frequenza di risonanza** $\omega = \omega_0$, il valore di $H(j\omega)$ è minimo, quindi il segnale viene attenuato al massimo.

Invece per **frequenze alte** $\omega \rightarrow \infty$, il valore di $H(j\omega)$ tende a 1 e il segnale passa quasi inalterato. Per quanto riguarda l'andamento della fase:

$$\varphi(0) = 0$$


$$\varphi(\omega_0) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\varphi(\infty) = -\pi$$

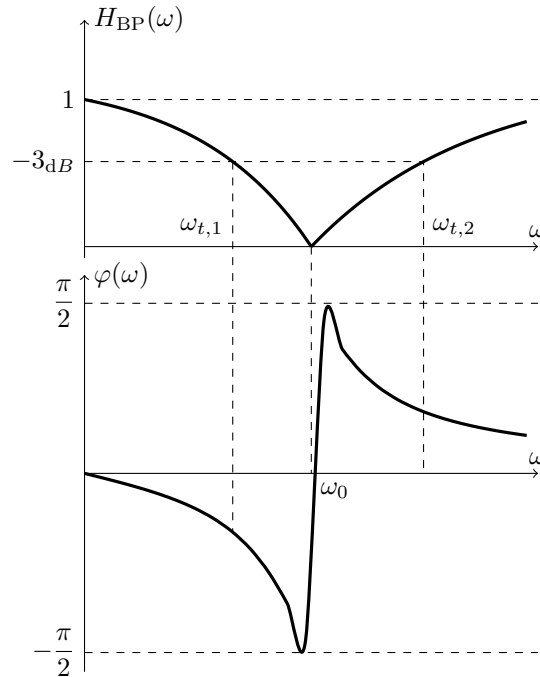

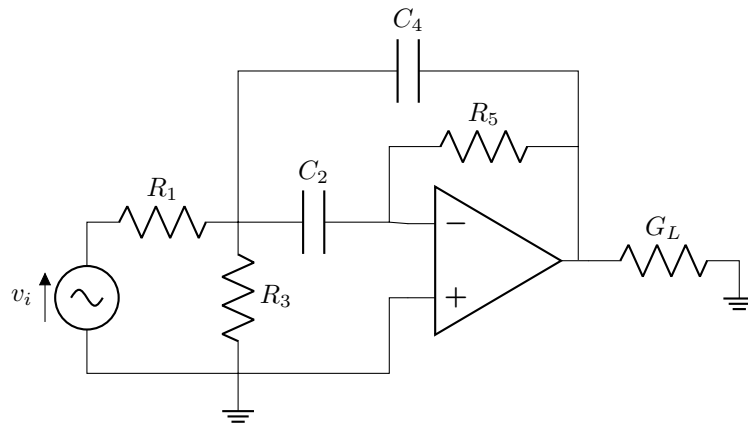4.2.5 Filtro Passa-Banda Attivo

Una realizzazione di un **filtro attivo Passa-Banda** del II ordine è realizzabile attraverso il seguente circuito:



Quest'ultimo avrà la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{Bs}{s^2 + Bs + \omega_0^2}$$